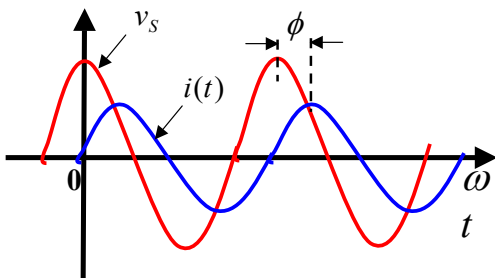


# Sinais e Sistemas Electrónicos



## Capítulo 4: Circuitos em regime sinusoidal



Ernesto Martins  
[evm@ua.pt](mailto:evm@ua.pt)  
DETI (gab. 4.2.38)  
Universidade de Aveiro



Sinais e Sistemas Electrónicos – 2024/2025

### Sumário

- Introdução
- Resposta forçada a uma função sinusoidal;
- Função forçadora complexa;
- Fasores;
- Relações fasoriais para R, L e C;
- Extensão das técnicas de análise aos circuitos em regime sinusoidal;
- Impedância;
- Potência em regime sinusoidal;
- Valor eficaz.


## Introdução

● O estudo da resposta dos circuitos a uma **função forçadora** sinusoidal é importante porque:

➤ Tensões sinusoidais são geradas facilmente; a **energia eléctrica** disponível é sinusoidal;

➤ A sinusóide goza da propriedade de **manter a forma** em circuitos lineares;

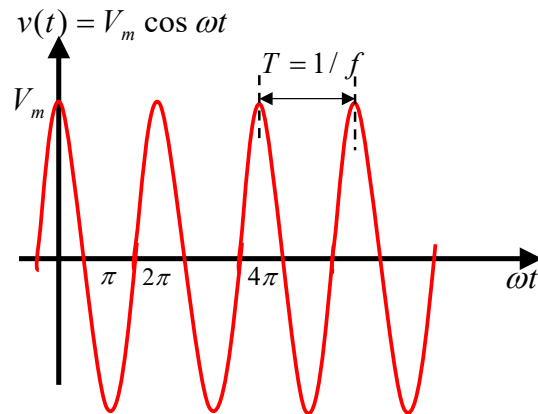➤ Qualquer função periódica pode ser decomposta numa soma de sinusóides – conhecendo a resposta do circuito a cada uma das sinusóides podemos calcular a resposta à função original.




## Resposta a uma função sinusoidal

## Resposta a uma função sinusoidal

- Aplicando KVL

$$-v_s + Ri + v_L = 0$$
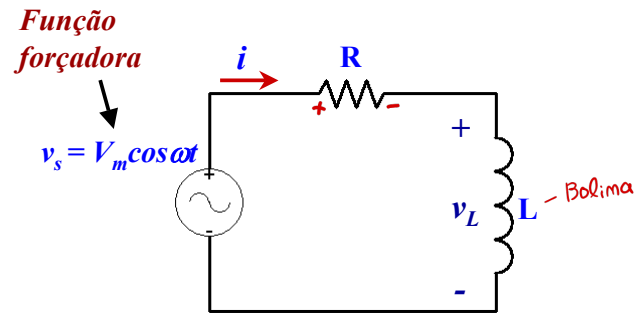
$$Ri + L \frac{di}{dt} = V_m \cos \omega t \quad \omega = 2\pi f$$



- Dado que a resolução desta equação passa pela derivação e pela integração da função forçadora, é de prever que a sua solução,  $i(t)$ , tenha **a mesma forma** (e a mesma frequência) da função forçadora.

- Podemos portanto admitir que a solução tem a forma...

$$i(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad \text{em que } A \text{ e } \phi \text{ são constantes a determinar.}$$

## Função forçadora complexa

## Função forçadora complexa

- A resolução de equações diferenciais é  **muito complicada**  para ter utilidade em cálculos à mãos;
- O problema é simplificado se optarmos antes pela  **função forçadora complexa** :

Em lugar desta:  $v_S = V_m \cos \omega t$



Função forçadora **sinusoidal**

Usamos **antes esta**:  $v_S = V_m e^{j\omega t}$



Função forçadora **complexa**

**E porque é que esta mudança para a função complexa é legítima?**

## Função forçadora complexa

... Porque segundo a **Fórmula de Euler**:

$$V_m e^{j\omega t} = \underbrace{V_m \cos \omega t}_{\text{Função forçadora real dada}} + \underbrace{j V_m \sin \omega t}_{\text{Função forçadora imaginária}}$$

Função forçadora complexa


- Portanto, ao aplicar a função forçadora complexa estamos, de facto, a aplicar, em simultâneo, **duas funções**:

- A função forçadora sinusoidal usada no circuito real;
- Uma função forçadora imaginária.

- O resultado obtido da análise, terá também uma **parte real** e uma **parte imaginária**. **A parte real será a resposta desejada. A parte imaginária deve ser ignorada.**
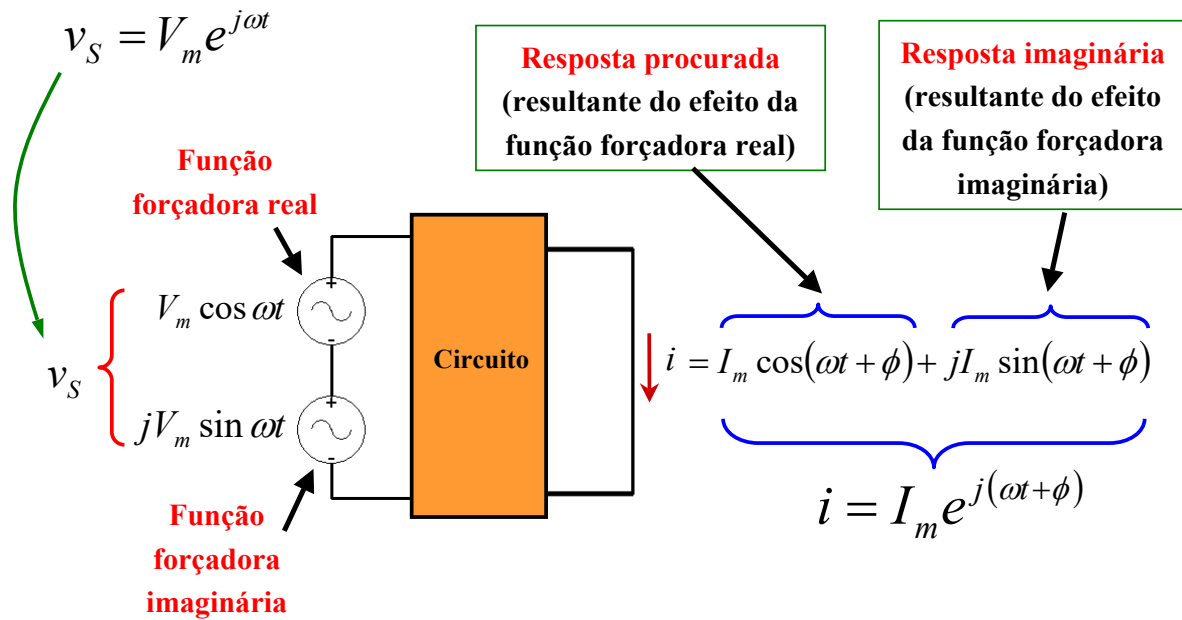
## Aplicação de uma função forçadora complexa

- Esta abordagem funciona graças ao **Princípio da Sobreposição**.



## Fasores

## O fasor

- Uma grandeza sinusoidal é completamente caracterizada pela **amplitude**, pela **fase** e pela **frequência**;

$$i = I_m \cos(\omega t + \phi) \quad \longrightarrow \quad i = I_m e^{j(\omega t + \phi)}$$

- Mas num circuito linear, a **frequência é a mesma para todas as tensões e correntes**, pelo que a sua indicação é **supérflua**;

- Vamos então optar por uma **representação complexa**, na **forma polar**, que **omite a frequência**:

$$i = I_m e^{j\phi} \quad \longrightarrow \quad I = I_m \angle \phi$$

representação abreviada que se designa por **fasor**.

## O fasor

- Assim, a função forçadora real

$$v(t) = V_m \cos(\cancel{\omega t} + 0) \quad \xrightarrow{\text{é representada pelo fasor}} \quad \mathbf{V} = V_m \angle 0^\circ$$

e a resposta real

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi) \quad \xrightarrow{\text{é representada pelo fasor}} \quad \mathbf{I} = I_m \angle \phi$$

- Fasores são quantidades complexas; são escritos em **maiúsculas** e em **bold**;
- Fasores **não são funções do tempo**.

***i(t)***

é uma representação  
no domínio do tempo

***I***

é uma representação  
no domínio da frequência


## Relações fasoriais para R, L e C

- Sendo representações no domínio da frequência, os fasores têm a vantagem de transformar as **relações diferenciais** corrente-tensão das bobinas e condensadores, em simples **relações algébricas**, simplificando assim a análise de circuitos em regime sinusoidal estacionário;
- Vejamos então como ficam as **relações corrente-tensão** dos três elementos passivos que conhecemos, no domínio da frequência:
  - Resistência;
  - Bobina;
  - Condensador.
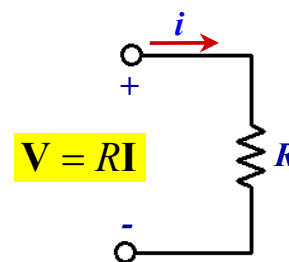
## Relação entre os fasores **V** e **I** na resistência

$$V_m \angle 0^\circ = R I_m \angle \phi \quad \text{ou} \quad \mathbf{V} = R \mathbf{I}$$

- Na forma fasorial (domínio da frequência), a relação corrente-tensão na resistência é **igual à do domínio do tempo**;



- Isto implica  $\phi = 0$ , ou seja, tensão e corrente estão **sempre em fase** no circuito.

## Relação entre os fasores $V$ e $I$ na bobina

- Para a bobina temos  $v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$

Substituindo  $v(t)$  pela função forçadora complexa

$$v(t) = V_m e^{j\omega t}$$


e  $i(t)$  pela resposta complexa  $i(t) = I_m e^{j(\omega t + \phi)}$

$$\text{obtemos } V_m e^{j\omega t} = L \frac{d}{dt} (I_m e^{j(\omega t + \phi)}) = j\omega L I_m e^{j(\omega t + \phi)}$$

Dividindo por  $e^{j\omega t}$  obtemos  $V_m = j\omega L I_m e^{j\phi}$


O que dá na forma polar  $V_m \angle 0^\circ = j\omega L I_m \angle \phi$

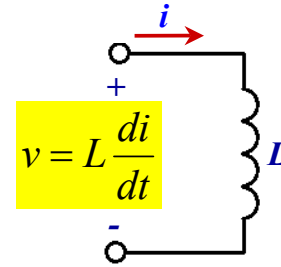A **relação fasorial** é portanto  $V = j\omega L I$



## Relação entre os fasores $V$ e $I$ na bobina

$$V = j\omega L I$$

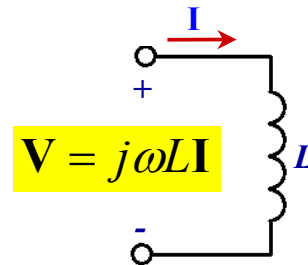

- Ou seja, a **relação diferencial** entre  $v(t)$  e  $i(t)$  que existe no domínio do tempo, transforma-se numa **relação algébrica** no domínio da frequência;
- Como o ângulo do factor  $j\omega L$  é  $90^\circ$ , a fase de  $V$  é igual à fase de  $I$  mais  $90^\circ$  - ou seja, a **corrente está atrasada em relação à tensão de  $90^\circ$** .



## Relação entre os fasores $V$ e $I$ no condensador



$$I = j\omega CV$$

● Mais uma vez, obtemos uma **relação algébrica** entre os fasores de corrente e tensão no domínio da frequência;

● Aqui é a fase de  $I$  que é igual à fase de  $V$  mais  $90^\circ$  - ou seja, **a corrente está avançada em relação à tensão de  $90^\circ$** .

● É de notar a semelhança entre as relações corrente-tensão das bobinas e condensadores no domínio da frequência e a lei de Ohm;

$$I = j\omega CV$$

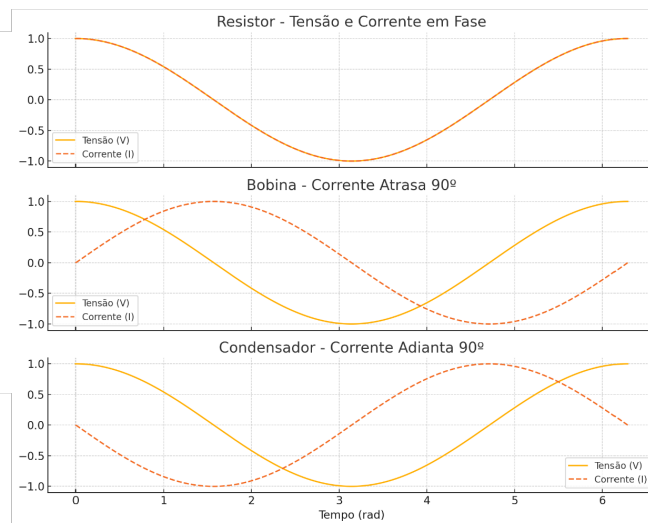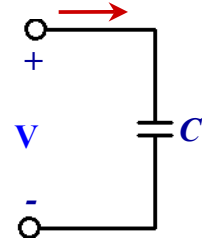

4-17

## Técnicas de Análise de Circuitos com fasores

## Técnicas de análise de circuitos com fasores

- Também se aplicam quando as tensões e as correntes são representadas por fasores.

### KVL

Ao longo de um caminho fechado temos  $V_1 + V_2 + \dots + V_N = 0$

### KCL

Em qualquer nó de um circuito verifica-se  $I_1 + I_2 + \dots + I_N = 0$

- **Análise Nodal** é também aplicável no domínio da frequência;
- O mesmo pode ser dito em relação ao **teorema de Thévenin**.

## Aplicação da KVL ao circuito RL

- Agora, tensões e correntes são representadas pelo fasor correspondente.

- A aplicação da KVL faz-se da mesma maneira:


$$-V_S + V_R + V_L = 0$$

Substituindo pelas relações V/I obtidas antes

$$-V_S + RI + j\omega LI = 0 \quad \Leftrightarrow \quad I = \frac{V_S}{R + j\omega L}$$

Se, no domínio do tempo, a fonte é  $V_s = V_m \cos \omega t$ , então o fasor correspondente é


$$V_S = V_m \angle 0^\circ$$

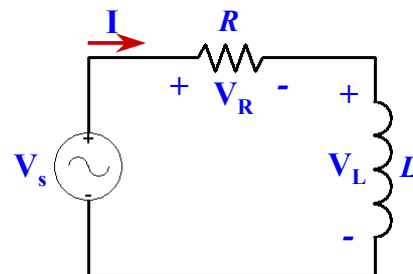
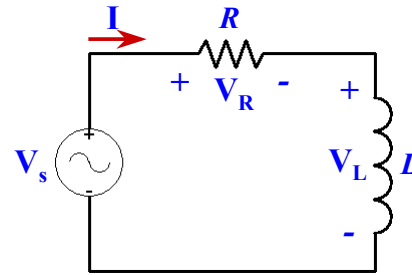
## Aplicação da KVL ao circuito RL

Pelo que  $\mathbf{I} = \frac{V_m \angle 0^\circ}{R + j\omega L}$

$$\mathbf{I} = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \angle \left( -\arctg \frac{\omega L}{R} \right)$$



Relembrando...

$$\mathbf{I} = I_m \angle \phi \longrightarrow i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$$

Convertemos para o domínio do tempo  $i(t) = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \cos\left(\omega t - \arctg \frac{\omega L}{R}\right)$

## Conclusões

$$i(t) = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \cos\left(\omega t - \arctg \frac{\omega L}{R}\right)$$



● A amplitude da resposta é **proporcional** à amplitude da função forçadora – se assim não fosse o circuito não era linear!

● A amplitude da resposta diminui com **R, L e  $\omega$** , mas não de forma proporcional;

● A **corrente está atrasada** em relação à tensão de um ângulo,  $\phi$ , entre e  $0$  e  $90^\circ$ :


➤  **$L = 0$**  - corrente está em fase com a tensão;

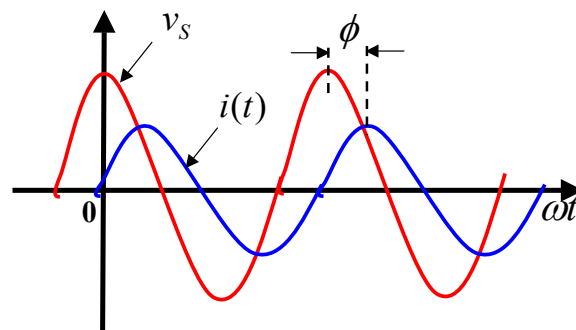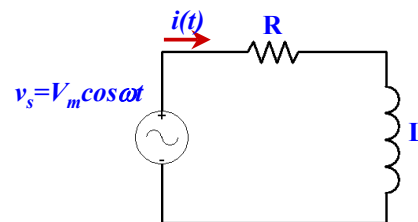➤  **$R = 0$**  - corrente está atrasada  $90^\circ$ .



## Impedância

- No domínio da frequência, vimos que as relações  $V/I$  para os três elementos passivos que conhecemos são

$$V = RI \quad V = j\omega LI \quad V = \frac{I}{j\omega C}$$


Escrevendo estas expressões como a razão entre os fasores de tensão e corrente

$$\frac{V}{I} = R \quad \frac{V}{I} = j\omega L = X_L \quad \frac{V}{I} = \frac{1}{j\omega C} = X_C$$

verificamos que estas razões dependem apenas dos valores dos elementos e da frequência;

- Por se tratarem de razões entre  $V$  e  $I$ , estas quantidades complexas são expressas com unidades de **Ohm**. Chamam-se genericamente **impedâncias** e representam-se pela letra  **$Z$** .

Equação	Componente	Impedância $Z$	Fase (I vs V)
$V = RI$	Resistor	$Z = R$	Em fase ( $0^\circ$ )
$V = j\omega LI$	Indutor (L)	$Z = j\omega L$	Corrente atrasa $90^\circ$
$V = \frac{I}{j\omega C}$	Condensador (C)	$Z = \frac{1}{j\omega C}$	Corrente adianta $90^\circ$


## Impedância

$$\frac{V}{I} = R \quad \frac{V}{I} = j\omega L = X_L \quad \frac{V}{I} = \frac{1}{j\omega C} = X_C$$

- Embora possa ser um numero complexo, a **impedância não é um fasor** pois não tem uma correspondência no domínio do tempo.
- A **validade das leis de Kirchhoff** no domínio da frequência implica que as impedâncias podem ser associadas em série e em paralelo seguindo as mesmas regras usadas nas resistências.

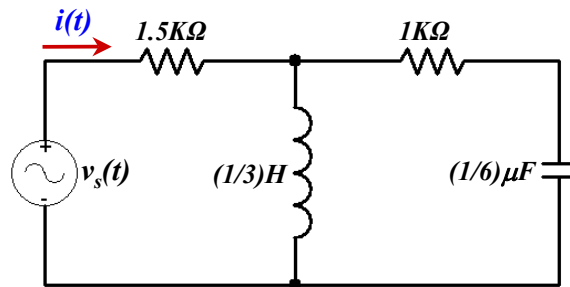**Exemplo 1 – Determinar  $i(t)$  no circuito sabendo que  $v_s(t) = 40\sin(3000t)$  [Volts]**

- Começemos por calcular o **fator** da função forçadora.



$$v_s(t) = 40 \sin 3000t = 40 \cos(3000t - 90^\circ) \rightarrow V_s = 40 \angle -90^\circ V$$


- À frequência de  $3000\text{rad/s}$ , as impedâncias da bobina e do condensador são:

$$Z_L = j\omega L = j(3000)(1/3) = j1K\Omega$$



$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{(3000)(1/6)10^{-6}} = -j2K\Omega$$

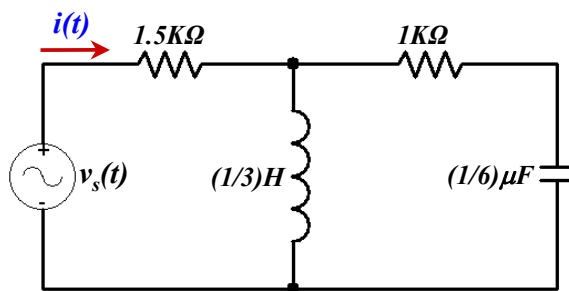**Exemplo 1**

- Desenhemos agora o **circuito no domínio na frequência**.



**Toda a análise  
é feita agora  
neste circuito!**

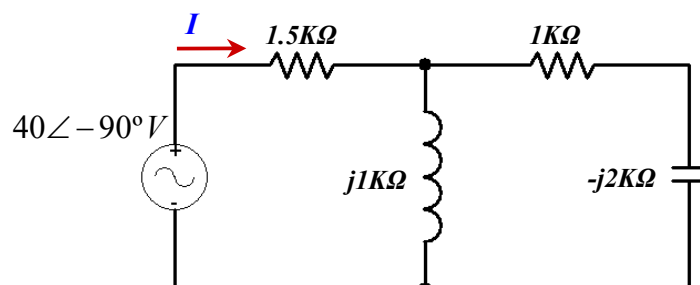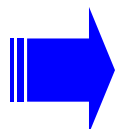

**Exemplo 1**

- Calculamos agora a impedância total vista pela fonte

$$Z_1 = (1 - j2)K\Omega$$

$$Z_2 = j1 // Z_1 = \frac{j1(1 - j2)}{j1 + 1 - j2} = (0.5 + j1.5)K\Omega$$


$$Z_T = 1.5 + Z_2 = (2 + j1.5)K\Omega$$

Convertendo para a forma polar  $Z_T = 2.5 \angle 36.87^\circ K\Omega$

$$I = \frac{V_s}{Z_T} = \frac{40 \angle -90^\circ}{2.5 \angle 36.87^\circ} = 16 \angle -126.9^\circ \text{ mA}$$

- O que transformando de volta para o domínio do tempo resulta em
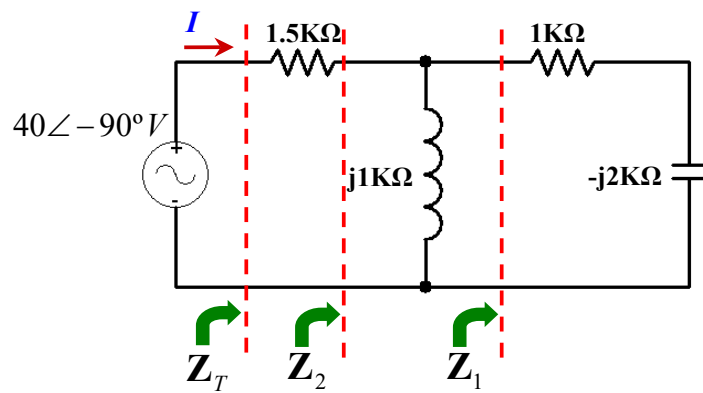
$$i(t) = 16 \cos(3000t - 126.9^\circ) \text{ mA}$$



## Potência em regime sinusoidal

### Valor eficaz

## Potência

- Potência instantânea

$$p(t) = v(t)i(t)$$

- Potência média - é a média da potência instantânea calculada num período:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$

## Potência média em regime sinusoidal

- Admitamos que a tensão e a corrente num dado elemento de circuito é dada por:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta) \quad \text{e} \quad i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$$

- A potência instantânea nesse elemento é portanto

$$p(t) = V_m I_m \cos(\omega t + \theta) \cos(\omega t + \phi)$$

$$= \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta - \phi) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta + \phi)$$

$$\begin{aligned} \cos \alpha \cos \beta &= \\ &= 1/2 \cos(\alpha + \beta) + \\ &+ 1/2 \cos(\alpha - \beta) \end{aligned}$$

- Ou seja,  $p(t)$  inclui duas parcelas

- Uma que é constante e independente do tempo;
- Outra que varia ao dobro da frequência de operação

## Potência média em regime sinusoidal

- A potência média é portanto

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T \left[ \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta - \phi) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta + \phi) \right] dt$$

- Como o valor médio de um coseno (ou seno) num período é zero, segue-se que

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta - \phi)$$

*Handwritten notes:*  
 -  $V_m$ : valor máx de tensão  
 -  $I_m$ : valor máx da corrente  
 -  $\cos(\theta - \phi)$ : fase da corrente  
 -  $P$ : potência média

Apliquemos este resultado às situações em que o elemento em causa é

- uma resistência; ①
- um elemento reactivo: bobina ou condensador. ②

### ① Potência absorvida por uma resistência

$$P_R = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta - \phi)$$

- Como numa resistência

➤ a corrente e a tensão estão em fase:  $\theta - \phi = 0$

➤ e  $V_m = I_m R$

$$\text{---} \max(i(t)) = I_m$$

então

$$P_R = \frac{1}{2} I_m^2 R = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R}$$



## ② Potência absorvida por uma bobina ou um condensador

• Numa **bobina** temos  $\theta - \phi = 90^\circ$

• Numa **condensador** temos  $\theta - \phi = -90^\circ$

Em qualquer dos casos temos  $\cos(\theta - \phi) = 0$

logo  $P_L = 0$  e  $P_C = 0$

**A potência média fornecida a um circuito contendo apenas bobinas e condensadores é zero.**

*São elementos que não dissipam energia*

## Valor eficaz

• Como sabemos, a energia elétrica chega a nossas casas na forma de uma tensão alternada sinusoidal com o valor de 220V. 220V é o chamado **valor eficaz** da tensão;


• O valor eficaz de uma tensão ou corrente periódica, é uma **medida da eficácia** dessa tensão ou corrente de fornecer potência a uma carga;




**Valor eficaz de um corrente periódica: é igual ao valor da corrente DC que, ao fluir através de uma dada resistência, fornece a mesma potência média que a corrente periódica.**
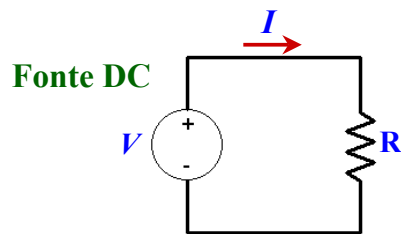
## Valor eficaz

Vejamos como calcular o valor eficaz de uma corrente (ou tensão) sinusoidal atendendo à definição.



$$P_{DC} = I^2 R$$

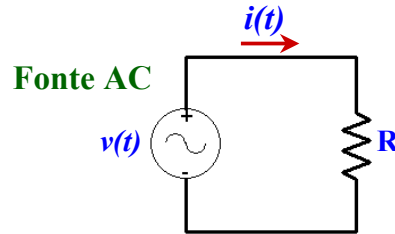

$$P_{AC} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T i(t)^2 R dt$$

Igualando as duas potências, definimos o valor eficaz da corrente

$$I_{eff}^2 R = \frac{1}{T} \int_0^T i(t)^2 R dt \quad \longrightarrow \quad I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i(t)^2 dt}$$

## Valor eficaz

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i(t)^2 dt}$$

● O valor eficaz é, assim, obtido tirando a raiz quadrada à média do quadrado da corrente. Por esse motivo é habitualmente chamado de **valor RMS** (*Root-Mean-Square*).

● Se  $i(t)$  for a corrente sinusoidal

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi) \quad \text{com} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

O seu respectivo valor eficaz será

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \cos^2(\omega t + \phi) dt}$$

**Valor eficaz**

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \cos^2(\omega t + \phi) dt}$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha)$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T} \frac{I_m^2}{2} \int_0^T [1 + \cos(2\omega t + 2\phi)] dt}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$= I_m \sqrt{\frac{\omega}{4\pi} \int_0^{2\pi/\omega} [1 + \cos(2\omega t + 2\phi)] dt} = I_m \sqrt{\frac{\omega}{4\pi} [t]_0^{2\pi/\omega}}$$

$$\longrightarrow I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

**Valor eficaz**

$$I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

- O valor eficaz é portanto independente da fase da corrente ou tensão;
- A corrente  $\sqrt{2} \cos(\omega t + \phi)$  tem o **valor eficaz** de **1A**, e por isso fornece a uma resistência a mesma potência média que uma corrente DC de **1A**;
- Notar que o factor  $\sqrt{2}$  só é válido para ondas sinusoidais.